



В качестве L1 используется любое малогаритное реле с катушкой на 12 вольт. А автомобильное подойдёт. С реле необходимо удалить подвижное ярмо. На выходе устройства присутствуют импульсы с амплитудой 100...150 вольт и частотой около 120 Гц.

Title		
Дурилка картонная		
Size A	Document Number 1	Rev 1
Date:	Monday, December 06, 2010	Sheet 1 of 1